

Blinkschaltung

Der Wechselblinker mit Transistoren

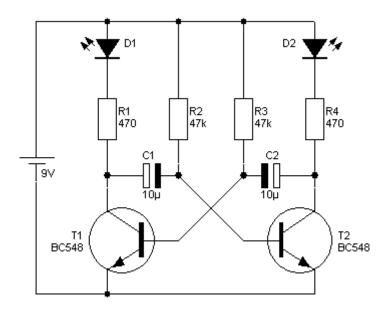


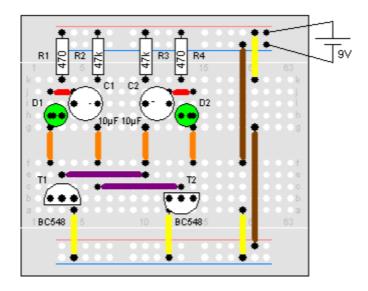


Siehe unter: http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Astabiler%20Multivibrator%20-%20Eine%20unruhige%20Schaltung.htm

Wir haben auch Kartonschaltungen zum Wechselblinker mit Transistoren von www.electronicum.at

Der LED-Blitzer mit einem NE555

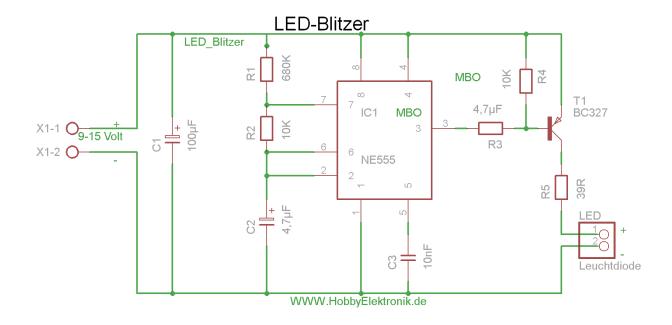

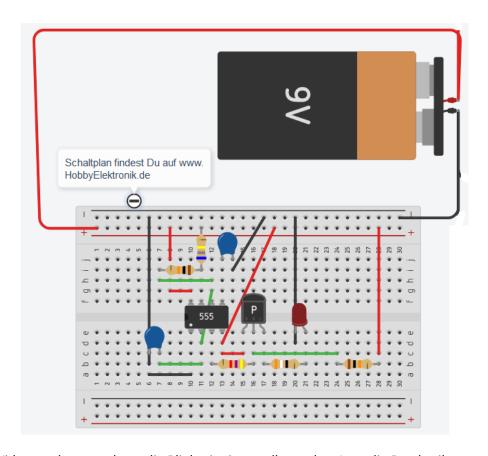

Mit den Widerstandswerten kann die Blinkzeit eingestellt werden. Lese die Beschreibung auf www.HobbyElektronik.de nach.

Bevor die Schaltung aufgebaut wird, kann diese mit TinkerCAD überprüft werden.

CODERDOJO LINZ

TinkerCAD



Mit der Gratis-Software **TinkerCAD** von Autodesk können die Schaltungen risikolos nachgebaut und simuliert werden. Die Registrierung auf www.tinkercad.com ist am besten mit den Eltern zu machen.

Unter dem Bereich Elektronik (Schaltkreise) können die Schaltungen entworfen, programmiert und simuliert werden. Wir empfehlen die Schaltung vor dem Aufbau im TinkerCad zu testen.

Schaltkreise

Fügen Sie mit elektronischen Schaltkreisen Lichtquellen und Bewegungen in Ihren 3D-Entwürfen hinzu.

Bearbeitung starten

Klasse beitreten

Es ist kinderleicht!





Wenn Du angemeldet bist, dann kann zwischen

- 3D-Entwürfe (für 3D-Druck),
- Schaltkreise und
- Codeblöcken ausgewählt werden.

CODERDOJO LINZ

Tip

Wähle "Suchen" aus und "Schaltkreise".



In dem Suchfeld gib "CoderDojo" ein und es werden alle Projekte von CoderDojo angezeigt, welche kopiert und nachgebaut werden können.



Sobald Du ein Projekt ausgewählt hast, wird eine Kopie erstellt, an welcher Du selbst weiterarbeiten kannst.

Probieren geht über Studieren!

Einfach starten und ausprobieren. Solltest Du nicht zurechtkommen, dann besuche uns bei den CoderDojo Treffen (https://linz.coderdojo.net/termine/), dort können wir auf Deine Fragen eingehen. Ebenso kannst Du über die CoderDojo email info@linz.coderdojo.net Kontakt mit uns aufnehmen.

Viel Spaß